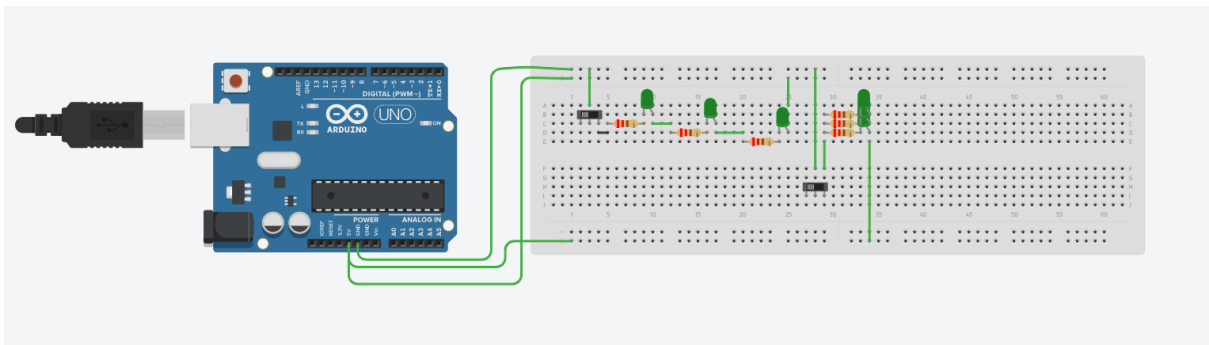



## Circuitos

No momento estamos trabalhando com circuitos elétricos, onde vimos os paralelos e em série.

Circuito Paralelo: é um tipo de circuito que proporciona mais de um caminho para a corrente elétrica seguir, onde as correntes são diferentes mas as tensões são as mesmas.



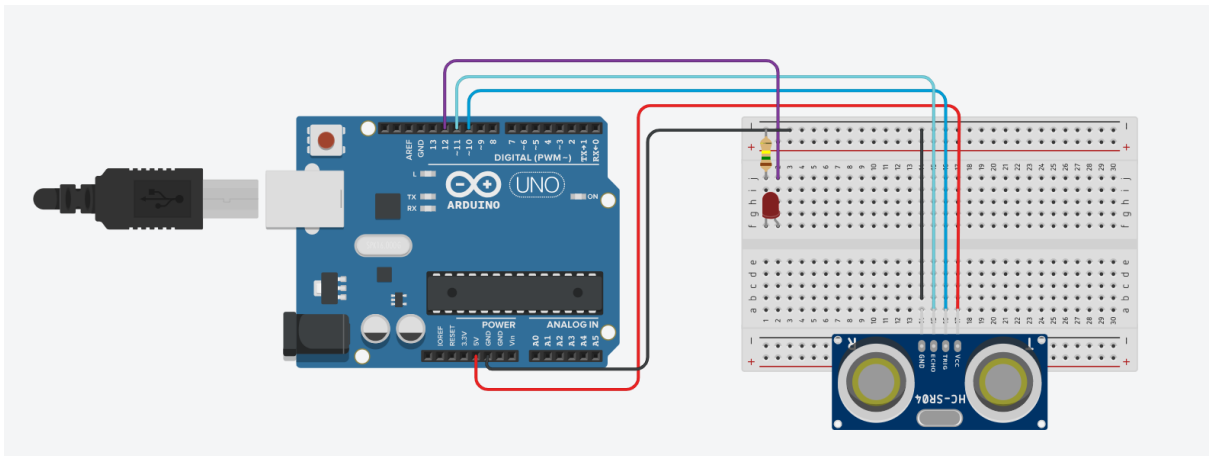Circuito em Série: esse circuito tem por princípio a ligação dos componentes em sequência, sem a divisão do circuito, onde a corrente é a mesma mas pode conter tensões diferentes.



Ambos os circuitos foram feitos no tinkercad.